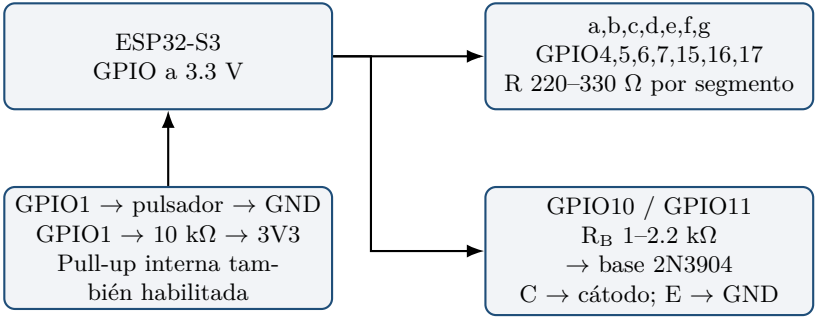
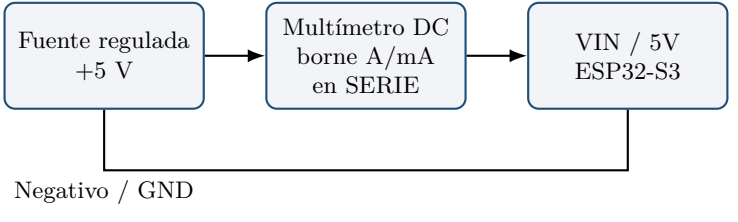



Dos displays de cátodo común: mismo bus que TC04; solo uno habilitado a la vez. Verificar el patillaje del transistor y display usados. GND es común. GPIO4 ya es segmento.




Para medir: ambos USB DESCONEC-TADOS. Nunca amperímetro en paralelo. Cambiar bornes/rango y cableado con fuente apagada. No aplicar 5 V a GPIO/3V3.